

Apellidos y Nombres: _____


Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

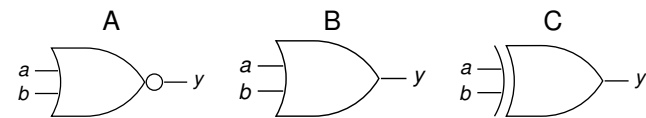1. Escenario:

Considere las siguientes puertas que codifican operadores lógicos:



¿Cuál de estas puertas corresponde a la siguiente tabla de verdad lógica?

a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- a) A
- b) B
- c) C
- d) Ninguna de estas


Retroalimentación:

La tabla de verdad codifica el operador lógico **nor**.
Las puertas mostradas codifican los siguientes operadores lógicos: A = **nor**, B = **or**, C = **xor**.
Por lo tanto, la tabla de verdad corresponde a: A.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

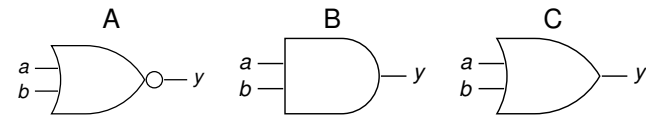2. Escenario:

Considere las siguientes puertas que codifican operadores lógicos:



¿Cuál de estas puertas corresponde a la siguiente tabla de verdad lógica?

a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- a) A
- b) B
- c) C
- d) Ninguna de estas

Retroalimentación:

La tabla de verdad codifica el operador lógico **and**.
Las puertas mostradas codifican los siguientes operadores lógicos: A = **nor**, B = **and**, C = **or**.
Por lo tanto, la tabla de verdad corresponde a: B.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso